

Работа 3. Преобразователи кодов.

§ 3.1. Дешифратор – демультиплексор

Дешифратор (обозначают DC - decoder) преобразует одну разновидность кода в другую. Самым распространенным является дешифратор, на входе которого n -разрядный двоичный код (d), а на выходе - единичный код (q) содержащий 2^n разрядов. Единичный код называют также «1 из N », он содержит только один разряд, равный 1.

Дешифраторы используют для формирования сигналов включения в работу различных устройств или потоков данных.

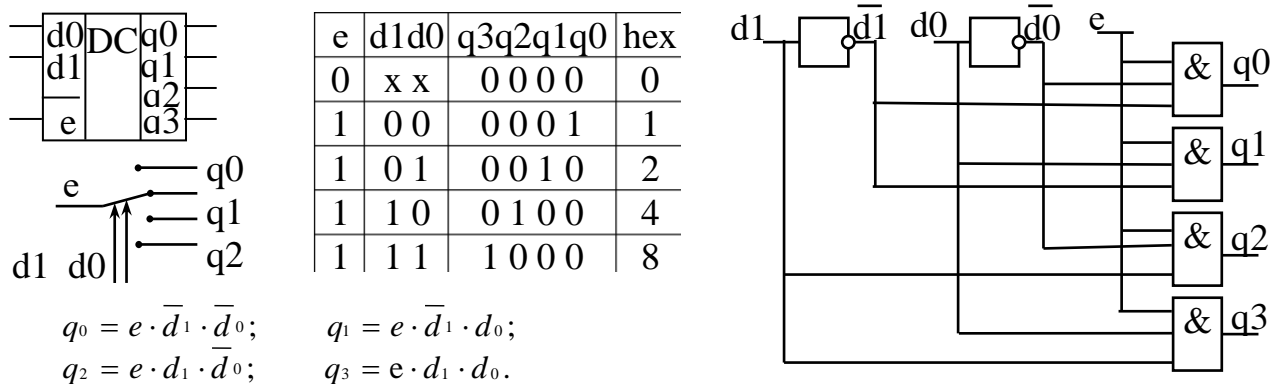


Рис.3.1. Дешифратор – демультиплексор 2 в 4, символ, логические функции, таблица истинности, схема

Дешифратор, имеющий вход разрешения e (от слова enable) (рис.3.1), называется дешифратор – демультиплексор, его работу поясняет приведенная схема переключения сигналов. Дешифратор – демультиплексор позволяет переключать входной сигнал (e) на один из выходов ($q_3..q_0$) в соответствии с адресом ($d_1..d_0$), как показано на схеме переключения сигналов.

При $e = 1 = \text{const}$ получим режим дешифратора. Схема формирует сигнал сигнал 1 на одном из выходов ($q_3..q_0$) в соответствии с кодом данных ($d_1 d_0$).

```
//Дешифратор
module v41_dc (d, q); //2
input [1:0] d; //3
output [3:0] q; //4
assign q[0] = ~d[1] & ~d[0]; //5
assign q[1] = ~d[1] & d[0]; //6
assign q[2] = d[1] & ~d[0]; //7
assign q[3] = d[1] & d[0]; //8
endmodule //9
```

В режиме демультиплексора сигнал разрешения (e) используется в качестве входного сигнала. Его изменения передаются на один из выходов q в соответствии с кодом на входах $d_1 d_0$, который выполняет функцию адреса.

Таблица истинности дешифратора – демультиплексора составляется с учетом того, что при $e = 0$ все выходные сигналы равны 0. При $e = 1$ сигнал, равный 1 появляется только на том выходе дешифратора, адрес которого подается на входы d . В столбце «hex» приведены значения выходного кода в 16-ричной системе, для использования.

По таблице истинности записаны логические функции в СДНФ. Для каждого


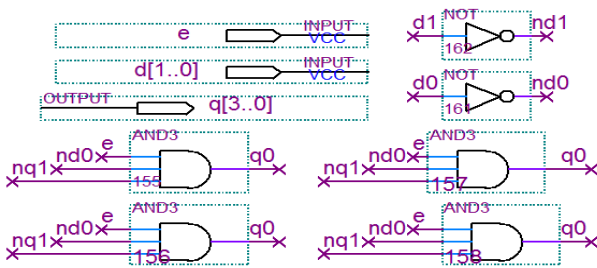


рис. 3.2. Схема дешифратора-демультиплексора s31_dcdm

 

выходного сигнала функция содержит всего один минтерм. По логическим функциям составлены схема и описание на Verilog.

Задание 3.1. Проект дешифратора - демультиплексора 2 в 4 по схеме.

Разработайте проект дешифратора-демультиплексора с именем s31_dc на основе схемы (рис. 3.1), выполните этапы 1-10.

По заданной схеме (рис. 3.1), в которой использовано физическое соединение элементов (проводниками), введите в графическом редакторе схему (рис. 3.2), в которой используются логические соединения (использованием одинаковых имен), и добавляются терминалы для входных и выходных сигналов.

При моделировании получите три временные

диаграммы отдельно для режима дешифратора, для режима демультиплексора (подобно рис. 3.3) и для режима измерения временных задержек в более крупном масштабе.

При работе с отладочной платой составьте таблицу подключения выводов. На входы дешифратора – демультиплексора подайте сигналы от кнопок. К выходам подключите светодиоды. Выберите элементы отладочной платы, которые необходимо подключить к проекту в ПЛИС, например, кнопки k4, k3, clr, а также светодиоды d34- d37, определите по схеме платы номера их контактов. Выполните назначение выводов (рис. 3.5), запишите результат назначения File > Savee , выполните компиляцию и программирование ПЛИС. Опишите работу устройства от кнопок в режиме дешифратора и в режиме мультиплексора.

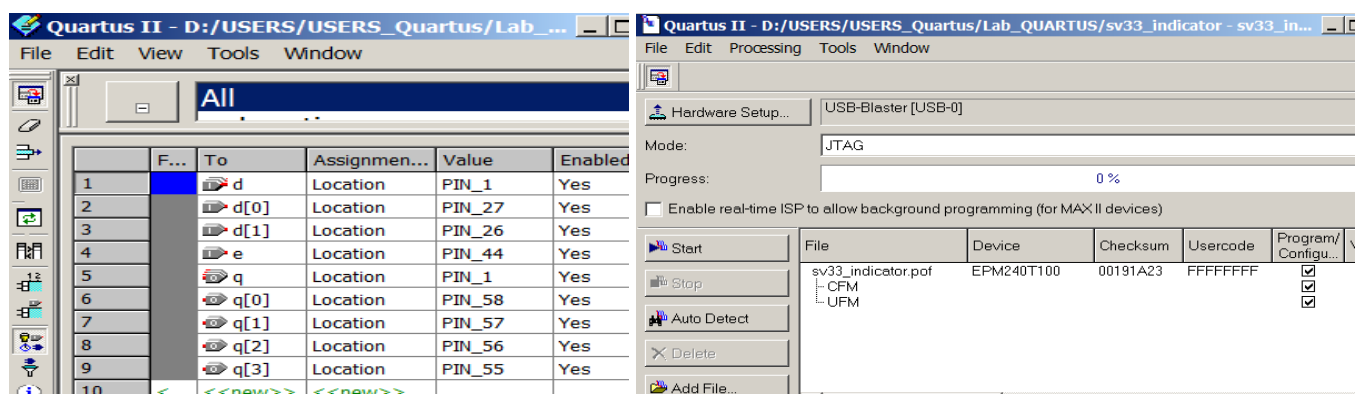


Рис. 3.4. Окна редактора назначения выводов и программатора

§ 3.2. Дешифратор для вывода на семисегментный индикатор.

 


Рис. 3.5.
Обозначения
сегментов



Рис. 3.7.
Отображение
букв

Сим- вол	Обр. коды k4 k3 k2 k1				Выходы a b c d e f g						
0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1
2	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0
3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
4	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0
5	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
7	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
8	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
9	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
a						

На отладочной плате содержится блок 7-сегментных индикаторов, позволяющий выводить изображения цифр в виде комбинаций светящихся сегментов (рис. 3.5). Комбинацией сегментов могут быть представлены цифры 0—9, а также ряд букв. Схема и таблица подключения элементов платы приведены в Справочном материале.

При составлении таблицы истинности

дешифратора, необходимо учитывать, что входные сигналы будут поступать от кнопок, которые принимают значение 0 при нажатии кнопки. Для удобства ввода данных примем для символа 0 состояния кнопок, когда не нажата ни одна из них. При этом код от кнопок равен 1111. Для символа 1 примем состояния, когда нажата кнопка младшего разряда, при этом код равен 1110. В результате, с учетом включения кнопок, входные сигналы будут представлены обратными кодами символов.

$$\begin{aligned}
 a &= k4 \cdot k3 \cdot k2 \cdot \bar{k1} \vee k4 \cdot \bar{k3} \cdot k2 \cdot k1; & b &= k4 \cdot \bar{k3} \cdot k2 \cdot \bar{k1} \vee k4 \cdot \bar{k3} \cdot \bar{k2} \cdot k1; \\
 c &= k4 \cdot k3 \cdot \bar{k2} \cdot k1; & d &= k4 \cdot k3 \cdot k2 \cdot \bar{k1} \vee k4 \cdot \bar{k3} \cdot k2 \cdot k1 \vee k4 \cdot \bar{k3} \cdot \bar{k2} \cdot \bar{k1}; \\
 e &= k4 \cdot k3 \cdot k2 \cdot \bar{k1} \vee k4 \cdot k3 \cdot \bar{k2} \cdot \bar{k1} \vee k4 \cdot \bar{k3} \cdot k2 \cdot k1 \vee k4 \cdot \bar{k3} \cdot k2 \cdot \bar{k1} \vee k4 \cdot \bar{k3} \cdot \bar{k2} \cdot \bar{k1}; \\
 f &= k4 \cdot k3 \cdot k2 \cdot \bar{k1} \vee k4 \cdot k3 \cdot \bar{k2} \cdot k1 \vee k4 \cdot k3 \cdot \bar{k2} \cdot \bar{k1} \vee k4 \cdot \bar{k3} \cdot k2 \cdot \bar{k1}; \\
 g &= k4 \cdot k3 \cdot k2 \cdot k1 \vee k4 \cdot k3 \cdot k2 \cdot \bar{k1} \vee k4 \cdot \bar{k3} \cdot \bar{k2} \cdot \bar{k1};
 \end{aligned}$$

Светодиоды в индикаторах включены с общим анодом, а управляющие сигналы подаются на катоды,

соответствующие отдельным сегментам. Они должны быть равны 0, чтобы сегмент светился.

Первая строка таблицы соответствует выводу символа 0. Кнопки не нажаты, код от кнопок 1111. Должны светиться все сегменты, кроме g (см. рис. 3.5), поэтому в данной строке на сегмент g подается сигнал 1, а на остальные сегменты подается

```

module v33_indicator (k4,k3,k2,k1, a,b,c,d,e,f,g,h,z);
input k4,k3,k2,k1;  output a,b,c,d,e,f,g, h,z;
assign a=  k4&k3&k2&~k1| k4&~k3&k2&k1;
assign b=  k4&~k3&k2&~k1|k4&~k3&~k2&k1;
assign c=   k4&k3&~k2&k1;
assign d=  k4&k3&k2&~k1|k4&~k3&k2&k1 | k4&~k3&~k2&~k1 ;
assign e=  k4&k3&k2&~k1|k4&k3&~k2&~k1 | k4&~k3&k2&k1 | k4&~k3&k2&~k1
          | k4&~k3&~k2&~k1 | ~k4&k3&k2&~k1;
assign f=  k4&k3&k2&~k1|k4&k3&~k2&k1 | k4&k3&~k2&~k1 | k4&~k3&~k2&~k1;
assign g=  k4&k3&k2&k1|k4&k3&k2&~k1 | k4&~k3&~k2&~k1 ;
assign h=0; assign z=0; endmodule

```

 


Рис. 3.6. Схема дешифратора после назначения выводов

строке $b = c = 0$, а на остальные сегменты подается 1.

Вторая строка таблицы - ввод символа 1, код от кнопок 1110, должны светиться сегменты b и c , поэтому в данной

Самостоятельно запишите в таблицу истинности строки, обеспечивающие отображение символов для вывода 16-ричных значений.

По таблице составлены логические функции и описание на Verilog. Несложно составить схему

Задание 3.2. Проект дешифратора для вывода на семисегментный индикатор.

Разработайте проект дешифратора для индикатора по описанию с именем v32_indicator. Выполните этапы 1 – 5, создайте символ модуля.

2. Создайте новый файл схемы проекта с именем sv32_indicator, на который поместите символ v32_indicator (рис. 3.8), выполните этапы 1 – 5 и 10.

Подключите устройство к компьютеру, включите программатор.

Выполните исследование работы дешифратора, используя отладочную плату, подавая входные сигналы от кнопок. Проверьте правильность отображения всех символов.

§ 3.3. Приоритетный шифратор.

Шифратор (обозначают CD - coder) (Рис. 3.8) выполняет функцию, противоположную дешифратору, он преобразует сигнал, равный единице только на одном из входов (единичный код), в двоичный код отображающий номер входной цепи. Шифраторы выполняют функции ввода кода нажатой клавиши, а также определения номера устройства, подавшего запрос на прерывание. Полный двоичный шифратор имеет 2^N входов и N выходов. Таблица истинности для двоичного шифратора получается из таблицы для дешифратора, в которой меняются местами столбцы входов и выходов.

В реальных условиях, при воздействии помех, или одновременном нажатии нескольких кнопок, могут появиться единичные сигналы на нескольких входах.

В этом случае схема шифратора должна учитывать приоритеты, назначенные каждому входу, и выдать на выход код запроса с самым высоким приоритетом, не учитывая остальные запросы. Приоритет назначается в зависимости от номера канала. В этом случае приоритетный шифратор при одновременном запросе с нескольких каналов формирует на выходе код старшего канала. Легко видеть, что при наличии всего одного возбужденного входа приоритетный шифратор работает так же, как и двоичный.

В приведенной таблице d3..d0 – входные сигналы, представленные единичным кодом, q1..q0 – выходной двоичный код, g – выходной сигнал, отмечающий наличие запросов. При составлении таблицы учитывается, что

```

// Шифратор 1
module v33_cd (d, q,g); /2
input [3:0] d; //3
output [1:0] q; //4
reg [1:0] q; //5
output g; //6
always case (d) //7
  4'b0001:q=2'b00; //8
  4'b001x:q=2'b01; //9
  4'b01xx:q=2'b10; //10
  4'b1xxx:q=2'b11; //11
endcase //12
assign g = | q; //13
endmodule //14

```

приоритетны шифратор выдает требуемый код q_i , если $d_i=1$, а на входах с более высокими номерами $d_j = 0$ ($j > i$). Состояния входов с более низкими номерами ($j < i$) являются безразличными.

d3	d2	d1	d0	q1	q0	g
1	x	x	x	1	1	1
0	1	x	x	1	0	1
0	0	1	x	0	1	1
0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0

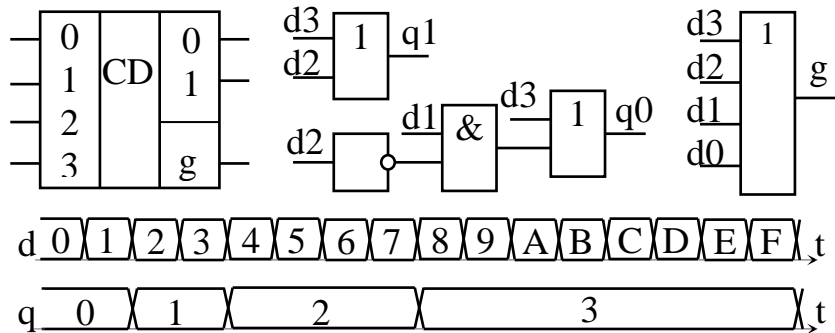


Рис. 3.7. Приоритетный шифратор, таблица истинности, обозначение, схема, временные диаграммы

По таблице построены временные диаграммы и записаны логические функции для выходных сигналов, для упрощения которых, использовано тождество: $a \vee \bar{a} \cdot x = a \vee x$.

$$q_0 = d_3 \vee \bar{d}_3 \cdot \bar{d}_2 \cdot d_1 = d_3 \vee \bar{d}_2 \cdot d_1; \quad q_1 = d_3 \vee \bar{d}_3 \cdot d_2 = d_3 \vee d_2; \quad g = d_3 \vee d_2 \vee d_1 \vee d_0;$$

По данным функциям построена приведенная схема (рис. 3.7). Описание приоритетного шифратора на языке Verilog может быть составлено по логическим функциям.

Другой вариант описания основан на использовании последовательного оператора, который применительно к комбинационной схеме содержит только ключевое слово *always*, а символ @ и список чувствительности отсутствуют. В этом случае последовательный оператор будет срабатывать после изменения любого из входных сигналов подобно параллельному оператору, что позволяет описывать комбинационные схемы и использовать в этих описаниях операторы *case* и *if*, что расширяет функциональные возможности. Выходной сигнал, формируемый данным оператором, необходимо описать как *reg* (Строка 5). Выход «g» - наличие запросов сформируется параллельным оператором.

Селектором оператора «case» является 4-разрядный двоичный сигнал «d». Оператор «case» формирует выходной сигнал q в соответствии с таблицей истинности, в которой входной сигнал может содержать значения «z» и «x».

Задание 3.3. Иерархический проект приоритетного шифратора 4 в 2.

Разработайте иерархический проект, содержащий модули шифратора введенный по схеме *s33_cd* и введенный по писанию *v33_cd*. Выполните этапы 1-5, создайте символы модулей.

Разработайте ведущий модуль *sv33_cd*. Выполните этапы 1-10. При работе с отладочной платой подайте входные сигналы от кнопок, а к выходам подключите светодиоды. Объясните работу приоритетного шифратора при одновременном нажатии нескольких кнопок.

§ 3.4. Преобразователя двоичного кода в код Грея.

Преобразование перемещений (или угла поворота) в двоичный код производится с использованием специальных кодирующих масок, имеющих

 


Рис. 3.8. Структура преобразователя перемещения в двоичный код

прозрачные и непрозрачные участки. Кодирующая маска перемещается в пространстве между светодиодами (СД) и фотодиодами (ФД), при этом фотодиоды формируют выходной код (Рис. 3.8).

При использовании двоичного кодирования элементов маски, переход от одного дискретного значения к другому, когда изменяются значения нескольких разрядов, сопровождается ошибками неоднозначности. Изменение состояний отдельных разрядов не может быть строго одновременным из-за погрешностей изготовления маски.

Для устранения ошибок неоднозначности в преобразователях используют код Грея, в котором при переходе от любого значения к следующему изменяется только один разряд. Получение последовательности чисел в коде Грея иллюстрируется геометрическими представлениями двоичных чисел, в которых отрезки имеют

 


Рис. 3.9 Двумерный и 3-мерный кубы

единичную длину, а координаты вершин образуют двоичные коды. (Рис. 3.9). Двухразрядные числа кода Грея получаются при обходе контура на плоскости (двумерного куба): 00 - 01 - 11 - 10). Действительно, каждый переход от одного значения к другому сопровождается изменением только одного разряда. Последовательность кодов Грея обозначает клетки карты Карно, для соседних клеток изменяется только один разряд.

Последовательность 3-разрядных чисел в коде Грея получается при обходе вершин трехмерного куба: 000 - 001 - 011 - 010 - 110 - 111 - 101 - 100.

Преобразование двоичного кода в код Грея выполняется по правилу: старшие разряды совпадают, а каждый следующий разряд кода Грея равен сумме по модулю два данного и предыдущего разрядов двоичного кода. В формулах разряды двоичного кода обозначены буквой *b*, а кода Грея – *g*.

Для обратного преобразования кода Грея в двоичный код старшие разряды также совпадают, но каждый следующий двоичный разряд двоичного кода получается суммированием по модулю два всех предыдущих разрядов кода Грея.

Преобразование двоичного кода в код Грея	Преобразование кода Грея в двоичный код
$g_n = b_n;$ $g_{n-1} = b_{n-1} \oplus b_n;$ $g_{n-2} = b_{n-2} \oplus b_{n-1};$ \dots $g_0 = b_0 \oplus b_1.$	$b_n = g_n;$ $b_{n-1} = g_n \oplus g_{n-1};$ $b_{n-2} = g_n \oplus g_{n-1} \oplus g_{n-2};$ \dots $b_0 = g_n \oplus g_{n-1} \oplus g_{n-2} \oplus \dots \oplus g_1 \oplus g_0.$

Приведенные логические функции позволяют составить схемы и описания преобразователей.

Задание 3.4. Преобразователь кода Грея в двоичный код.

Разработайте иерархический проект преобразователя 4-разрядного кода Грея в двоичный код с именем sv34_gray_no_bin, содержащий модуль, созданный по схеме s34_gray_no_bin и модуль по описанию языке Verilog v34_gray_no_bin (рис. 3.10 – 3.13).

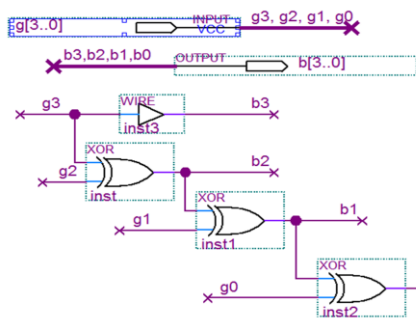


Рис. 3. 10 Проект s34_gray_no_bin

```
//Код Грея - в двоичный
module v34_gray_to_bin (g, b);
input [3:0] g;
output [3:0] b;
assign b[3] = g[3];
assign b[2] = g[3]^g[2];
assign b[1] = g[3]^g[2]^g[1];
assign b[0] = g[3]^g[2]^g[1]^g[0];
endmodule
```

Рис. 3. 11 Описание v34_gray_no_bin

 


Рис. 3. 12. Проект sv34_gray_no_bin

При моделировании и формировании тестовых сигналов от счетчика (кнопка с буквой «С») в окне Count Value в строке Radix установите Hexadecimal и выберите Gray Code - код Грея (рис. 3.13).

Name	
g	0 1 3 2 6 7 5 4 C D F E A B 9 8 0 1 3
bs	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0 1
bv	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0 1

Рис. 3.13. Временные диаграммы преобразователя кода Грея в двоичный код

Изобразите кодирующую маску датчика перемещения для кода Грея, поясните работу преобразователей. Определите максимальное время задержки сигнала.

Задание 3.5. Разработайте иерархический проект преобразователя двоичного 4-разрядного кода в код Грея с именем sv35_bin_to_graay, содержащий модули sv35_bin_to_graay и sv35_bin_to_graay. Выполните моделирование, определите максимальное время задержки сигнала. Изобразите кодирующую масоку датчика перемещения для двоичного кода, поясните работу преобразователя и возможные

ошибки. Проведите сравнительную оценку быстродействия прямого и обратного преобразователей в код Грея.

d3	d2	d1	d0	q1	q0	g
1	x	x	x	1	1	1
0	1	x	x	1	0	1
0	0	1	x	0	1	1
0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0

Задание 3.6. Иерархический проект двоичного шифратора 4 в 2.

По методике задания 3.3 Разработайте схему и описание двоичного шифратора (обычного, не приоритетного) в соответствии с приведенной таблицей истинности. Разработайте иерархический проект *sv36_cd*, содержащий два модуля шифратора: введенный по схеме *s36_cd* и введенный по писанию *v36_cd*. Выполните моделирование.

Объясните работу двоичного шифратора, сравните ее с работой приоритетного шифратора при одновременной подаче нескольких единичных сигналов.

Контрольные вопросы

1. Функциональное назначение, области применения дешифраторов и шифраторов
2. Поясните составление таблицы истинности приоритетного шифратора.
3. Поясните временные диаграммы для приоритетного шифратора.
4. Код Грея является непозиционным и рефлексивным. Поясните эти свойства.
5. Символы и знаки, которые отображаются на семисегментном индикаторе.
6. Приведите несколько способов описания дешифратора на Verilog.
7. Составьте таблицу истинности для компаратора с 2-разрядными входами.
8. Запишите логическую функцию для признака «не равно».
9. Кодировка сигналов от кнопок на отладочной плате.
10. Кодировка сигналов, подаваемых на индикаторы и светодиоды.