

Работа 6. Решающие усилители

Задание 6.1. Повторитель напряжения.

1. Для схемы повторителя (рис. 6.1) запишите формулы для коэффициента усиления $K_{ру}$, коэффициента обратной связи β , погрешности РУ от смещения нуля. Постройте теоретическую передаточную характеристику повторителя с учетом смещения нуля ОУ и ограничения выходного напряжения.

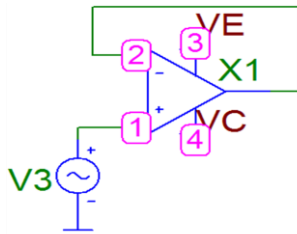


Рис. 6.1

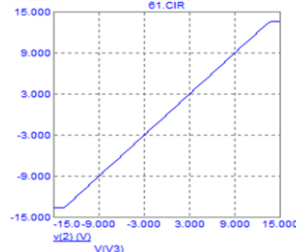


Рис. 6.2

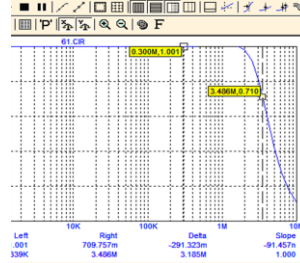


Рис. 6.3

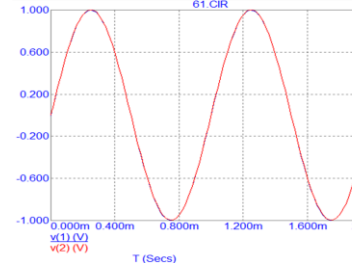


Рис. 6.4

2. Выполните моделирование в режиме DC. Поясните выбор параметров моделирования в режиме DC. Получите передаточную характеристику $U_{вых} = f(U_{вх})$. Определите по характеристике коэффициент передачи решающего усилителя. (рис. 6.2). Наиболее детально исследуйте зависимость в области нуля, определите погрешность $\Delta U_{БВХ}$ при $U_{БХ} = 0$, а также $\Delta U_{БХ}$ при $U_{БВХ} = 0$.

3. Получите АЧХ, выполните моделирование в режиме AC. Поясните выбор параметров моделирования в режиме AC и значения координат точек, отмеченных курсорами (рис. 6.3).

3. Получите временные диаграммы (рис. 6.4), выполните моделирование в режиме Transient, поясните выбор параметров моделирования. в режиме AC и значения координат точек, отмеченных курсорами (рис. 6.3).

Настройки режимов AC, DC, Transient показаны на рис. 6.5 – 6.7

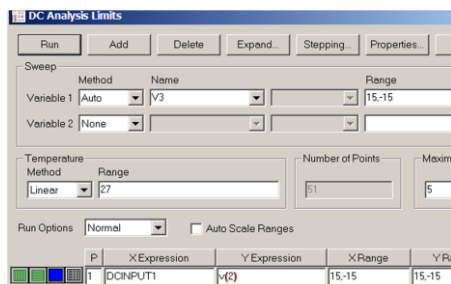


Рис. 6.5

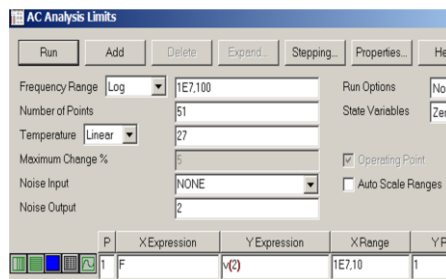


Рис. 6.6

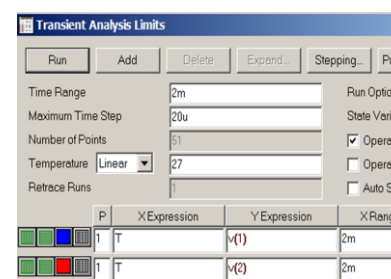


Рис. 6.7

Задание 6.2. Масштабирующий неинвертирующий решающий усилитель с последовательной ООС

1. Для масштабирующего решающего усилителя (рис. 6.5) запишите формулы для коэффициента усиления РУ $K_{РУ}$, коэффициента обратной связи β , погрешности РУ от смещения нуля. Постройте теоретическую передаточную характеристику повторителя с учетом смещения нуля ОУ и ограничения выходного

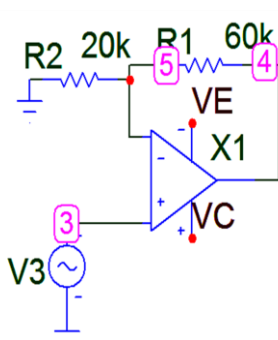


Рис. 6.9

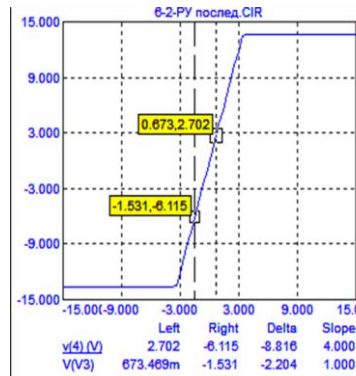


Рис. 6.10

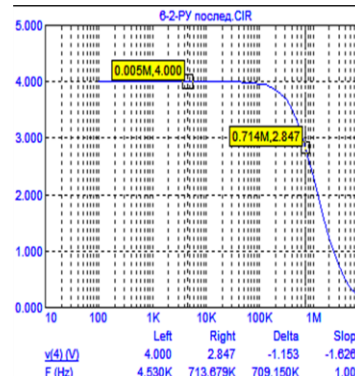


Рис. 6.11

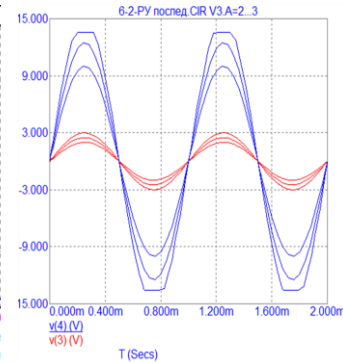


Рис. 6.12

напряжения.

2. Выполните моделирование. Получите передаточную характеристику $U_{ВЫХ} = f(U_{ВХ})$ в режиме DC. . Определите по характеристике коэффициент усиления решающего усилителя. (рис. 6.6). Наиболее детально исследуйте зависимость в области нуля, определите погрешность $\Delta U_{ВЫХ}$ при $U_{ВХ} = 0$, а также $\Delta U_{ВХ}$ при $U_{ВЫХ} = 0$.

3. Получите АЧХ, выполните моделирование в режиме AC. Поясните выбор координат точек, отмеченных курсорами (рис. 6.7).

3. Получите временные диаграммы (рис. 6.4), выполните моделирование в режиме Transient, поясните выбор параметров моделирования. в режиме AC и значения координат точек, отмеченных курсорами (рис. 6.8).

Задание 6.3. Масштабирующий инвертирующий решающий усилитель с параллельной ООС

1. Для масштабирующего инвертирующего решающего усилителя (рис. 6.5) запишите формулы для коэффициента усиления РУ $K_{РУ}$, коэффициента обратной связи β , погрешности РУ от смещения нуля. Постройте теоретическую передаточную характеристику повторителя с учетом смещения нуля ОУ и

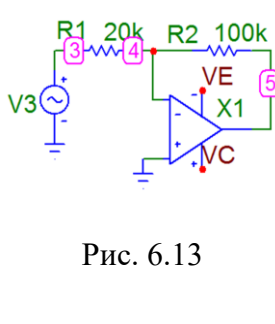


Рис. 6.13

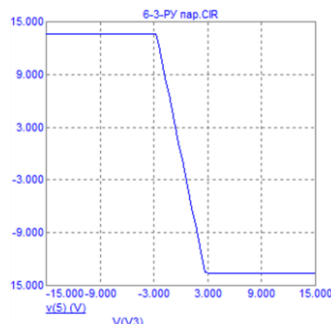


Рис. 6.14

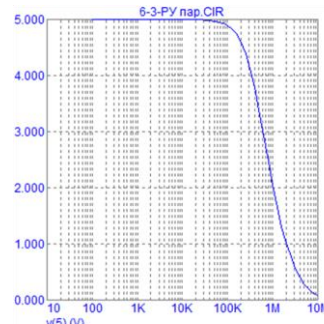


Рис. 6.15

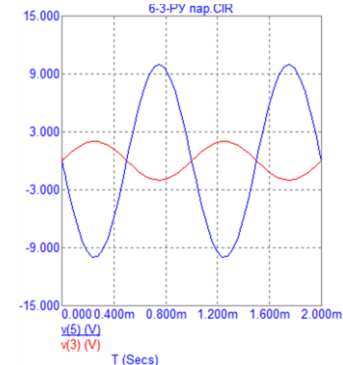


Рис. 6.16

ограничения выходного напряжения.

2. Выполните моделирование. Получите передаточную характеристику $U_{ВЫХ} = f(U_{ВХ})$ в режиме DC. . Определите по характеристике коэффициент усиления

решающего усилителя. (рис. 6.6). Наиболее детально исследуйте зависимость в области нуля, определите погрешность $\Delta U_{БВХ}$ при $U_{БХ} = 0$, а также $\Delta U_{БХ}$ при $U_{БВХ} = 0$.

3. Получите АЧХ, выполните моделирование в режиме АС. Поясните выбор координат точек, отмеченных курсорами (рис. 6.7).

3. Получите временные диаграммы (рис. 6.4), выполните моделирование в режиме Transient, поясните выбор параметров моделирования. в режиме АС и значения координат точек, отмеченных курсорами (рис. 6.8).

Задание 6.4. Инвертирующий сумматор с параллельной ООС.

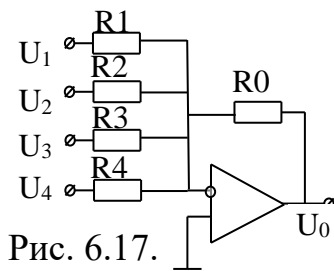


Рис. 6.17.

Выполните моделирование решающих усилителей, предназначенных для формирования заданных периодических сигнала путем суммирования четырех гармоник ряда Фурье. Схему суммирующего РУ (рис.6.17) описывают формулы:

$$U_0 = - (K_{py1} \cdot U_1 + K_{py2} \cdot U_2 + K_{py3} \cdot U_3 + K_{py4} \cdot U_4)$$


$$K_{py1} = \frac{R_0}{R_1}; \quad K_{py2} = \frac{R_0}{R_2}; \quad K_{py3} = \frac{R_0}{R_3}; \quad K_{py4} = \frac{R_0}{R_4}.$$

Приведенная схема РУ позволяет выполнить суммирование слагаемых, содержащихся в формулах. Коэффициенты передачи решающего усилителя должны быть равны коэффициентам в заданных уравнениях. Для уравнения (1) получим: $\frac{R_0}{R_1} = 1$; $\frac{R_0}{R_2} = \frac{1}{9}$; $\frac{R_0}{R_3} = \frac{1}{25}$; $\frac{R_0}{R_4} = \frac{1}{49}$. Принимая $R_0 = 100 \text{ кОм}$, вычислим:


$R_1 = 100 \text{ кОм}$; $R_2 = 900 \text{ кОм}$; $R_3 = 2500 \text{ кОм}$; $R_4 = 49000 \text{ кОм}$.

В схеме РУ для моделирования формулы (1) (рис.6.18) необходимо для источников входных гармонических сигналов выбрать различные модели (v3-1MHz, v4-3PHAZEА, v5-3PHAZEВ, v6-3PHAZЕС). Для всех источников задайте амплитуду 10. Установите для первой гармоники (v3) частоту 1000, для третьей – 3000, и т. д. Знаки слагаемых необходимо учитывать при подключении источников сигнала, на схеме источники v3, v5, соответствующие первой и пятой гармоникам, подключены к входам РУ выводами, отмеченными знаком «плюс», а v4, v6 подключены к входам со знаками «минус».

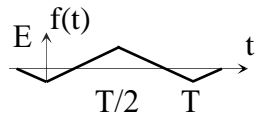
Результат Transient – анализа (рис. 6.19) показывает хорошую сходимость


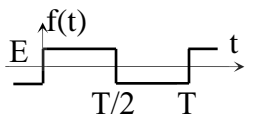
$$f(\omega t) = \frac{8E}{\pi} \left(\sin \omega t - \frac{1}{9} \sin 3\omega t + \frac{1}{25} \sin 5\omega t - \frac{1}{49} \sin 7\omega t + \dots \right) \quad (1)$$


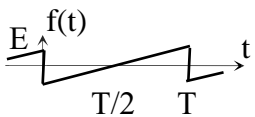
$$f(\omega t) = \frac{4E}{\pi} \left(\sin \omega t + \frac{1}{3} \sin 3\omega t + \frac{1}{5} \sin 5\omega t + \frac{1}{7} \sin 7\omega t + \dots \right) \quad (2)$$



$$f(\omega t) = \frac{2E}{\pi} \left(\sin \omega t + \frac{1}{2} \sin 2\omega t + \frac{1}{3} \sin 3\omega t + \frac{1}{4} \sin 4\omega t + \dots \right) \quad (3)$$

ряда Фурье.

Результат суммирования имеет фазу, противоположную фазе первой гармоники, так как РУ с параллельной ООС является инвертирующим.

Для моделирования формулы (2) скопируйте предыдущую схему и

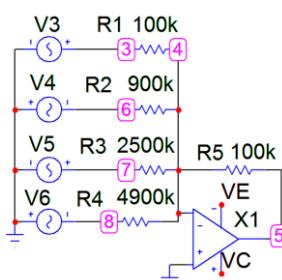


Рис. 6.18

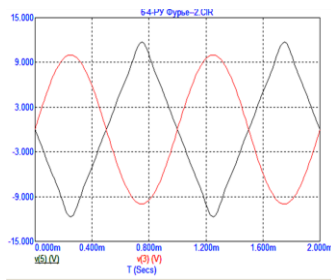


Рис. 6.19

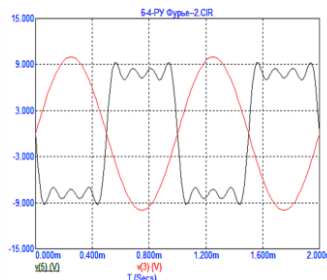


Рис. 6.20

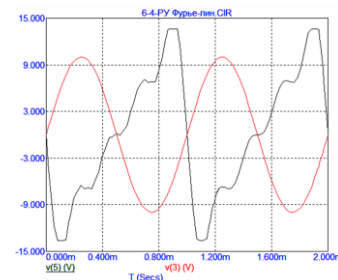


Рис. 6.21

скорректируйте полярность подключения источников входных сигналов и сопротивления резисторов. Результат показан на рис. 6.20. Схема для моделирования формулы (32) получается из хема для формулы (2) путем коррекции частот источников и сопротивлений резисторов. Результат на рис. 6.21.

Задание 6.5. Формирователь импульсов.

Если на вход интегратора поступают прямоугольных импульсов, постоянная составляющая которых равна нулю, то на выходе получаются треугольные импульсы. Для получения указанных входных импульсов используют на входе интегратора делительную цепь C_1R_1 (рис. 6.22). Полученная схема является интегратором с закрытым для постоянной составляющей входом. Однако, смещение нуля операционного усилителя вызывает в интеграторе накопление ошибки, выходное напряжение изменяется в одном направлении и выходит за пределы активной области характеристик. Для стабилизации положения рабочей точки ОУ в схеме использована ООС по постоянной составляющей сигнала, сигнал которой подается с выхода ОУ на инвертирующий вход через резисторы R_1, R_2 .

Для уменьшения искажений импульсов, возникающих при передаче прямоугольных импульсов через цепь R_1C_1 , необходимо выполнить условие: $R_1 \cdot C_1 \gg R_2 \cdot C_2$.

1) Введите схему (рис. 6.23). Установите параметры генератора прямоугольных импульсов : $VZERO=0$, $VONE=10$, $P1=0$, $P2=0$, $P3=1$ $P4=1m$, $P5=2m$. Временные параметры заданы в миллисекундах,

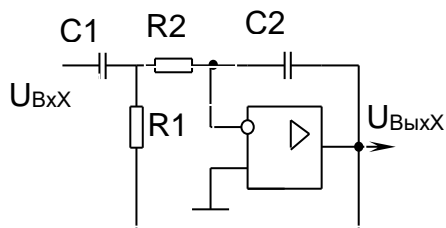


Рис. 6.22. Интегратор с делительной цепью

2) Выполните моделирование в режиме Transient, установите время моделирования 100m.

3) Опишите сигналы, по временным диаграммам для сигналов в узлах схемы.

4) Нажмите F7, выделите окно для небольшого интервала времени (например, 95-100 мс). Выполните измерение параметров входного сигнала интегратора (на схеме узел 3): амплитуды импульсов и скорости изменения напряжения (F0). Определите экспериментальное значение постоянной времени делительного ФВЧ R_1C_1 , сравните экспериментальное и теоретическое значения.

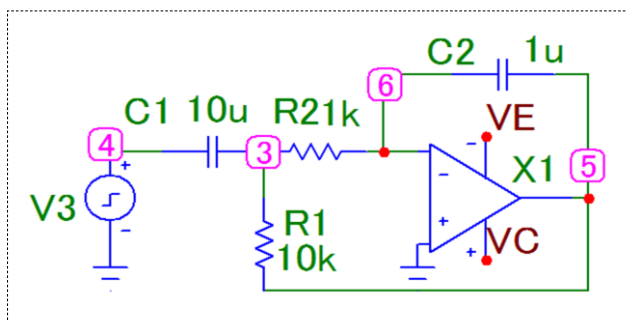


Рис. 6.23. Формирователь

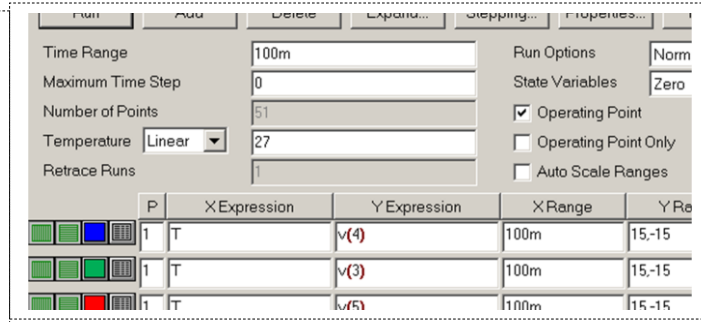


Рис 6.24. Режим Transient

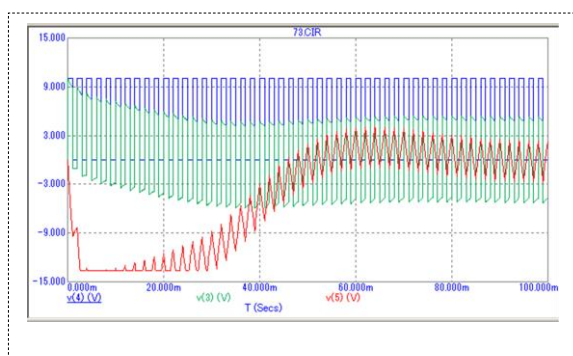


Рис 6.25. Результат анализа Transient

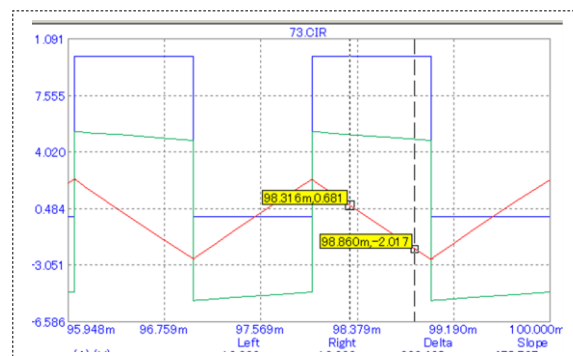


Рис 6.26. Измерение параметров

Контрольные вопросы

1. Для заданной схемы РУ поясните метод вывода зависимости $U_{\text{вых}} = F(U_{\text{вх}})$
2. Для заданной схемы РУ определите коэффициент обратной связи
3. Для заданной схемы РУ определите погрешность от смещения нуля усилителя.
4. Поясните принцип действия параллельной и последовательной ООС.
5. Классификация систем с обратной связью.
6. Усилитель с положительной ООС, формула для $U_{\text{вых}}$.
7. Усилитель с последовательной ООС, формула для $U_{\text{вых}}$.
8. Усилитель с параллельной отрицательной ООС, формула для $U_{\text{вых}}$.
9. Повторитель, схема, формулу для $U_{\text{вых}}$.
10. Масштабный решающий усилитель, схема, формулу для $U_{\text{вых}}$.